

北京工业大学信息学部-软件学院 2022-2023 学年第一学期

《嵌入式微处理器结构与应用》

CPU 设计实验报告

班级 200803

学号 20080309

姓名 常兴阳

1. CPU 设计规格

本次实验中所设计的 CPU 具有以下规格：

1. 一个全功能的 CPU，可以在 FPGA 上综合和仿真；
2. 保证操作正确性的前提下拥有尽量简单的结构；
3. 实现此设计所需的 Verilog 源代码数量较小
4. 本 CPU 可以用汇编语言进行编程，由于没时间编写针对于 C 语言转汇编的编译器，故现不支持 C 语言编程
5. 使用精简完整的指令集，包括中止(HALT)，压栈立即数(PUSHI)，按址压栈(PUSH)，弹出栈(POP)，立即跳转(JMP)，栈顶值为 0 跳转(JZ)，栈顶值为 1 跳转(JNZ)，外部输入(IN)，输出外部(OUT)，操作(OP) 一共 10 条指令；
6. 有一个至少 16 位的体系结构；
7. 支持通过指定方式输入/输出；
8. 支持一般的条件语句操作，通过 JMP、JZ、JNZ 实现；
9. 采用简洁的堆栈体系结构，除了 PC、IR、Outbuf 以外甚至没有其他寄存器。

2. 体系结构

1. 在本 CPU 中，信息通过 16 位宽的数据总线 dbus 进行传输；
2. 通过内部程序存储器 RAM0 进行程序及数据的存储，通过地址总线 abus 进行数据传输；
3. 通过 RAM0 存储程序、数据的存储、堆栈 stack0 提供快速读写数据寄存、数字/逻辑计算单元 alu0 进行一元或二元运算、输出寄存器 obuf0 输出最终执行结果 以及连接此些的数据总线和地址总线实现整体的逻辑运算；
4. 通过控制器 state0 控制系统内部运行流程，通过指令计数器 pc0、指令寄存器 ir0、stack0、alu、RAM0、obuf0 实现了指令具体化为操作并指导 CPU 运行，在此期间 abus、dbus 实现将指令和操作在原件之间传输。

3. 指令集设计

为实现简单但完整的结构，该 CPU 的指令集包括以下 10 条：中止(HALT)，压栈立即数(PUSHI)，按址压栈(PUSH)，弹出栈(POP)，立即跳转(JMP)，栈顶值为 0 跳转(JZ)，栈顶值为 1 跳转(JNZ)，外部输入(IN)，输出外部(OUT)，操作(OP)；为完成结构简单但较大范围的取值，支持的数据类型仅为 16 位字。该 CPU 使用到 3 各寄存器：负责指令计数定位的 pc0 寄存器；负责存储当前执行指令的 ir0 寄存器；记录输出结果的 obuf0 寄存器。下见表格：

助记符	15	14	13	12	11-0	十六进制	功能描述
HALT	0	0	0	0	X(任意)	0XXX	终止处理器操作

PUSH I	0	0	0	1	A(无符号数)		1000+I	把立即数压入堆栈
PUSH A	0	0	1	0	A		2000+A	检索 ram0 中存储位置 A 的内容并把它压入堆栈
POP A	0	0	1	1	A		3000+A	从栈顶弹出数据并把它保存在 RAM 地址 A
JMP A	0	1	0	0	A		4000+A	总是跳转到地址 A 执行下一条指令；
JZ A	0	1	0	1	A		5000+A	当栈顶弹出的数据项是 0 时，跳转到地址 A
JNZ A	0	1	1	0	A		6000+A	当栈顶弹出的数据非 0 时，跳转到地址 A，
IN	1	1	0	1	X		D000	读取输入端口并把值压入堆栈
OUT	1	1	1	0	X		E000	弹出栈顶值并把它锁存到输出缓冲中
OP f	1	1	1	1	X	f	F000+f	一类指令，使 ALU 执行 f 中的编码所要求的

助记符	4	3	2	1	0	十六进制	栈顶内容
ADD	0	0	0	0	0	F000	next+top
SUB	0	0	0	0	1	F001	next-top
MUL	0	0	0	1	0	F002	next*top
SHL	0	0	0	1	1	F003	next>>top
SHR	0	0	1	0	0	F004	next<<top
BAND	0	0	1	0	1	F005	next&top
BOR	0	0	1	1	0	F006	next top
BXOR	0	0	1	1	1	F007	next^top


AND	0	1	0	0	0	F008	next&&top
OR	0	1	0	0	1	F009	next top
EQ	0	1	0	1	0	F00A	next==top
NE	0	1	0	1	1	F00B	next!=top
GE	0	1	1	0	0	F00C	next>=top
LE	0	1	1	0	1	F00D	next<=top
GT	0	1	1	1	0	F00E	next>top
LT	0	1	1	1	1	F00F	next<top
NEG	1	0	0	0	0	F010	-top
BNOT	1	0	0	0	1	F011	~top
NOT	1	0	0	1	0	F012	! top

4. CPU 实现


4.1 Counter 模块

```
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
21 //
22
23 module counter(clk,reset,load,inc,d,q);
24     parameter N = 16;
25
26     input    clk, reset, load, inc;
27     input    [N-1:0] d;
28     output   [N-1:0] q;
29     reg      [N-1:0] q;
30
31     always @(posedge clk or negedge reset)
32     if(!reset)    q <= 0;
33     else if(load)  q <= d;
34     else if(inc)   q <= q+1;
35
36 endmodule
37
```


Counter 模块实现所用 Verilog HDL 描述

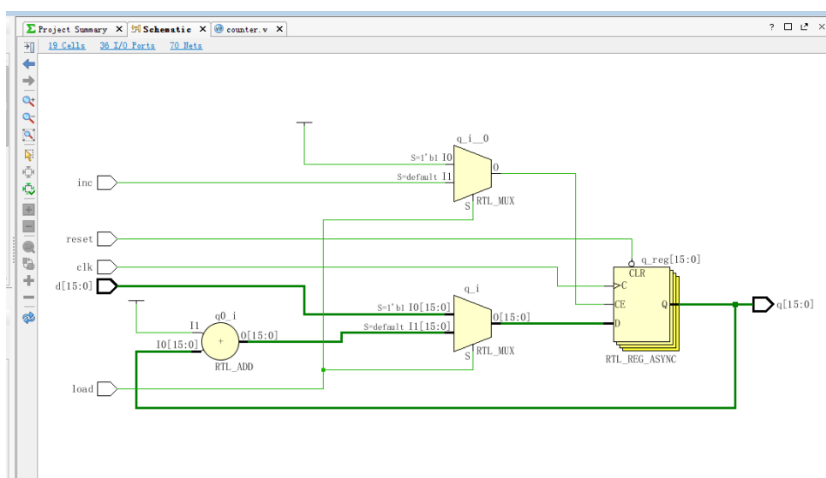


根据上述代码得到的 RTL 级连接结构

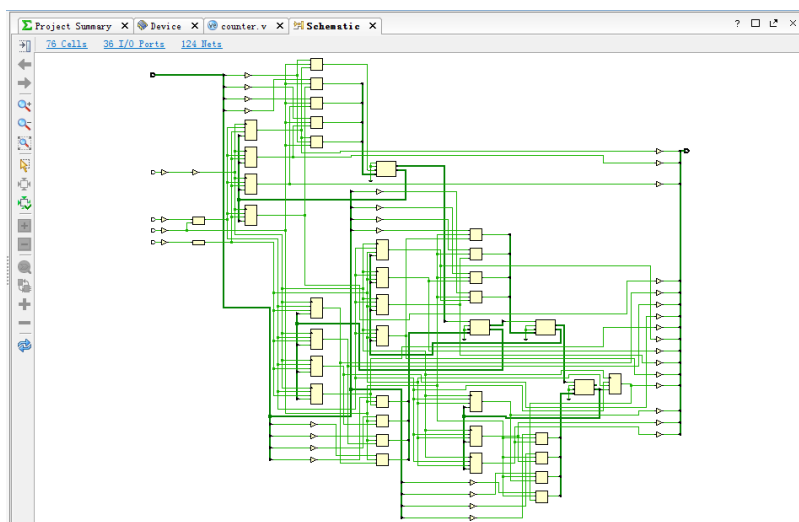

综合设计后的网表结构和内部映射关系

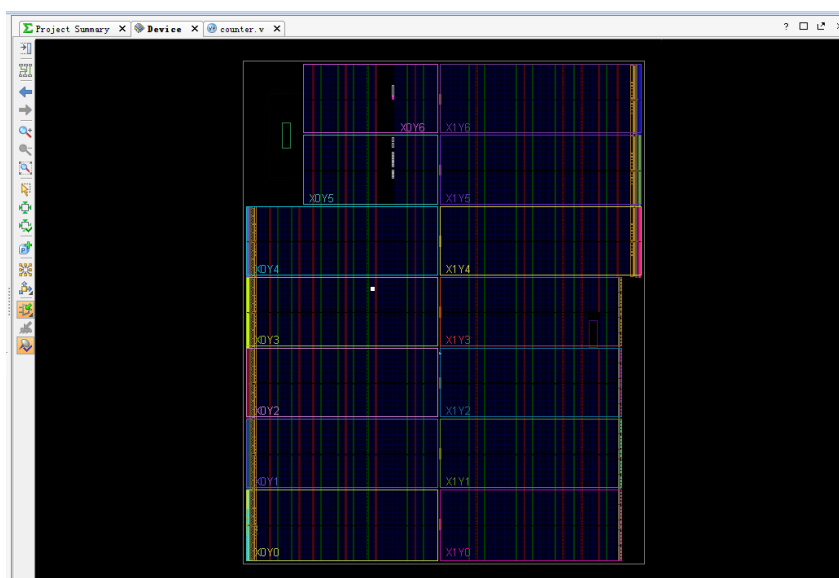


器件设计实现的结构图

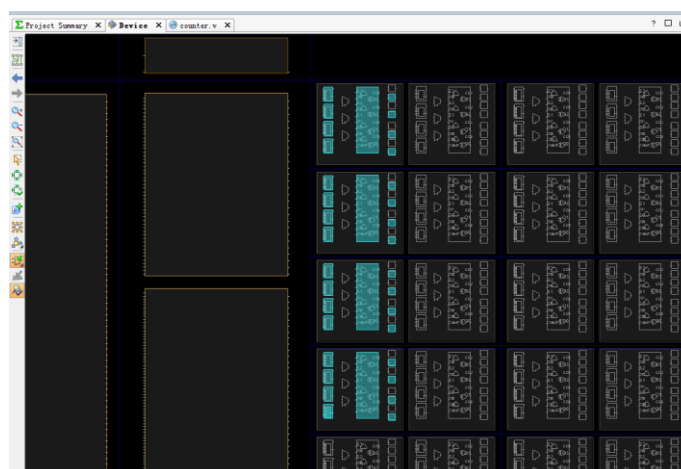

结构图部分细节

```
counter.v x counter_tb.v x Untitled 5 x
D:/FPGA2022/tingCPU/tingCPU_srcs/sin_1/new/counter_tb.v
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
21
22 `timescale 1ns/1ps
23
24 module counter_tb;
25     reg clk, reset, load, inc;
26     reg [15:0] d;
27     wire [15:0] q;
28     counter00(.clk(clk), .reset(reset), .load(load), .inc(inc), .d(d), .q(q));
29
30     initial begin
31         clk = 0;
32         forever
33             #50 clk = ~clk;
34     end
35
36     initial begin
37         reset = 0; load = 0; inc = 0; d = 16'h0000;
38         #100 reset = 1;
39         #100 inc = 1;
40         #300 inc = 0; load = 1; d = 16'h1234;
41         #100 inc = 1; load = 0; d = 16'h0000;
42         #500 reset = 0;
43     end
44 endmodule
45
```

仿真测试所用代码

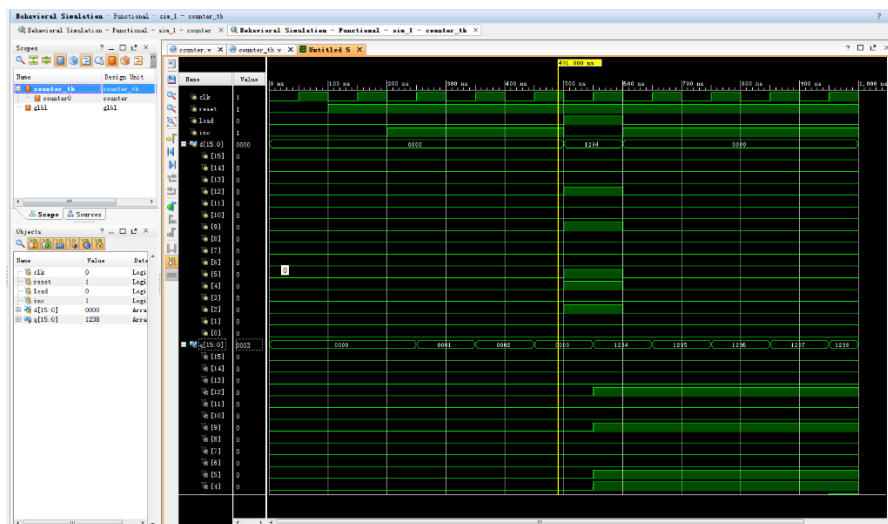

4.2 state 模块

```
Project Summary X state.v X
D:/EPV2022/TinyCPU/TinyCPU.srcs/sources_1/new/state.v
18 // Additional Comments:
19 //
20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
21 `include "defs.v"
22
23 module state(clk, reset, run, cont, halt, cs);
24
25     input  clk, reset, run, cont, halt;
26     output [2:0] cs;
27     reg    [2:0] cs;
28
29     always @(posedge clk or negedge reset)
30     if(!reset) cs <= `IDLE; //manual reset
31     else
32     case(cs)
33     `IDLE: if(run) cs <= `FETCHA;
34     `FETCHA: cs <= `FETCHB;
35     `FETCHB: cs <= `EXECA;
36     `EXECA: if(halt) cs <= `IDLE;
37             else if(cont) cs <= `EXECB;
38             else cs <= `FETCHA;
39     `EXECB: cs <= `FETCHA;
40     default: cs <= 3'bxxx;
41     endcase
42 endmodule
43
```

State 模块实现所用 Verilog HDL 描述

Project Manager - TinyCPU


Sources

- Design Sources (3)
 - Verilog (1)
 - state (state.v)
 - Disabled Sources (1)
 - counter.v
- Constraints
- Simulation Sources (4)
 - sim_1 (4)
 - Verilog (1)
 - counter_tb (counter_tb.v) (1)
 - state (state.v)
 - Disabled Sources (1)


Project Summary X state.v X defs.v X

```
D:/EPV2022/TinyCPU/TinyCPU.srcs/sources_1/new/defs.v
1 `define IDLE 3'b000 //start
2 `define FETCHA 3'b001 //fetch-start
3 `define FETCHB 3'b010 //fetch-end
4 `define EXECA 3'b011 //execute-command
5 `define EXECB 3'b100 //execute=last
6
7
```


State 模块所用助记码定义及文件目录结构

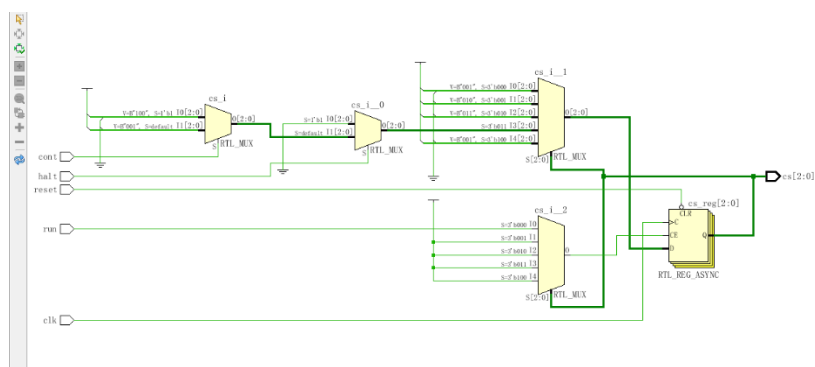

根据上述代码得到的 RTL 级连接结构

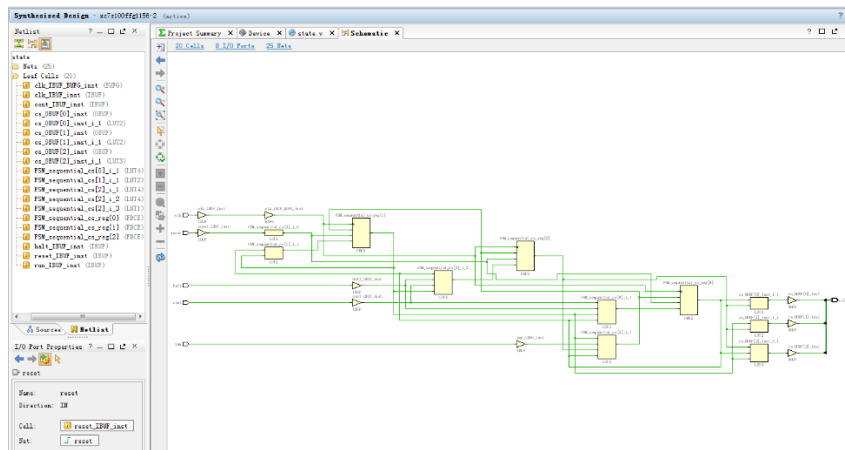


综合设计后的网表结构和内部映射关系

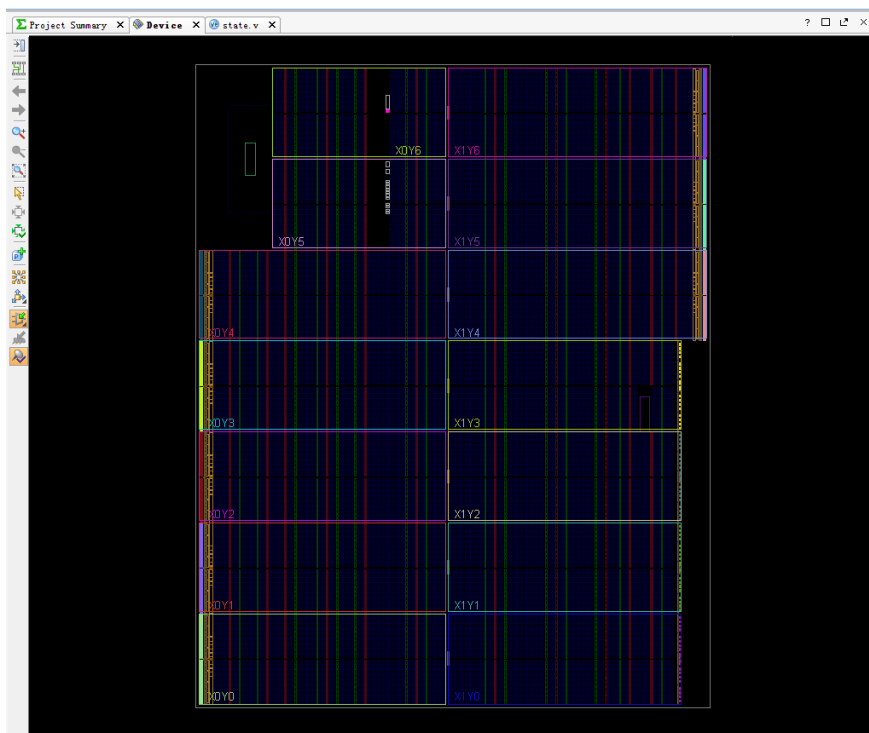

器件设计实现的结构图

```
22
23 module state_tb;
24     reg    clk, reset, run, cont, halt;
25     wire   [2:0] cs;
26     state state0(.clk(clk), .reset(reset), .run(run), .cont(cont), .halt(halt),
27
28     initial begin
29         clk = 0;
30         forever
31             #50 clk = ~clk;
32     end
33
34     initial begin
35         reset = 0; run = 0; cont = 0; halt = 0;
36         #50 reset = 1;
37         #150 run = 1;
38         #450 cont = 1;
39         #450 halt = 1;
40         #450 reset = 0;
41     end
42 endmodule
43
```

仿真测试所用代码

 

行为级仿真和测试运行结果


4.3 ram 模块

```


23 module ram(clk ,load, addr, d, q);
24     parameter DWIDTH=16, AWIDTH=12, WORDS=4096;
25
26     input    clk, load;
27     input    [AWIDTH-1:0] addr;
28     input    [DWIDTH-1:0] d;
29     output   [DWIDTH-1:0] q;
30     reg      [DWIDTH-1:0] q;
31     reg      [DWIDTH-1:0] mem [WORDS-1:0];
32
33     always @(posedge clk)
34     begin
35         if(load)    mem[addr] <= d;    //write
36         q <= mem[addr];                //output
37     end
38
39     integer i;
40     initial begin
41         for(i = 0; i < WORDS; i = i+1) //set initial value
42             mem[i] = 0;
43         mem[12'h000] = 16'hF000;
44         mem[12'h001] = 16'hF001;
45         mem[12'h002] = 16'hF002;
46         mem[12'h003] = 16'hF003;
47         mem[12'h004] = 16'hF004;
48         mem[12'h005] = 16'hF005;
49         mem[12'h006] = 16'hF006;
50         mem[12'h007] = 16'hF007;
51         mem[12'h008] = 16'hF008;
52         mem[12'h009] = 16'hF009;
53         mem[12'h00A] = 16'hF00A;
54         mem[12'h00B] = 16'hF00B;
55         mem[12'h00C] = 16'hF00C;
56         mem[12'h00D] = 16'hF00D;
57         mem[12'h00E] = 16'hF00E;
58         mem[12'h00F] = 16'hF00F;
59         mem[12'h010] = 16'hF010;
60     end
61 endmodule
62

```


ram 模块实现所用 Verilog HDL 描述

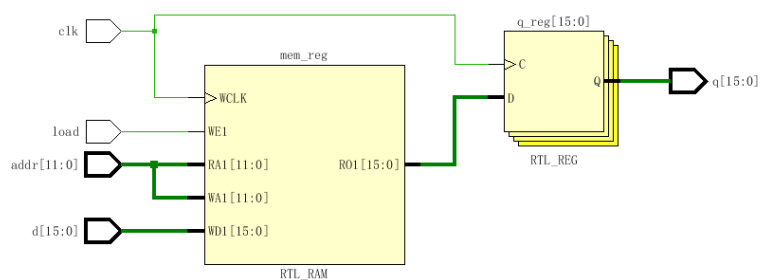


根据上述代码得到的 RTL 级连接结构

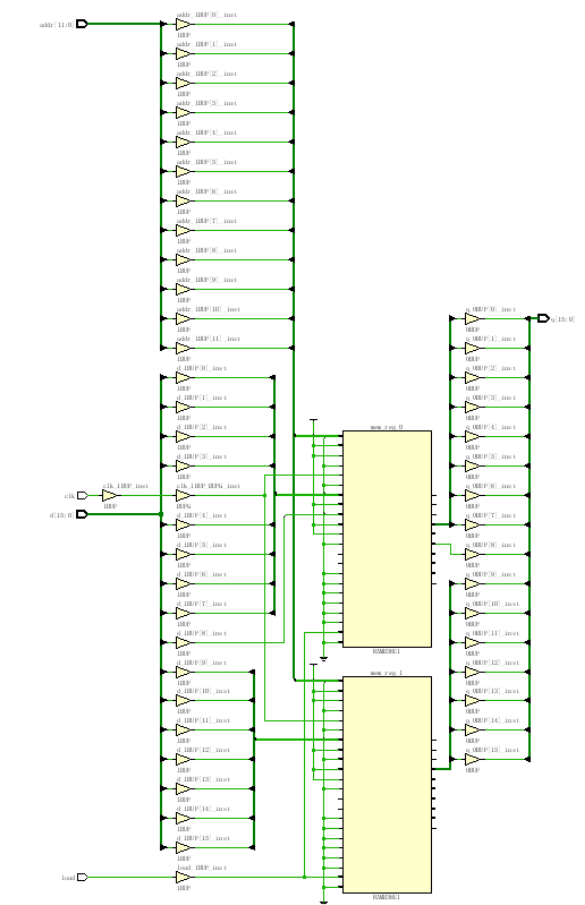

综合设计后的网表结构和内部映射关系

 

器件设计实现的结构图

 


结构图部分细节

```

23 module ram_tb;
24     reg clk,load;
25     reg [11:0] addr;
26     reg [15:0] d;
27     wire [15:0] q;
28     ram ram0(.clk(clk), .load(load), .addr(addr), .d(d), .q(q));
29
30     initial begin
31         clk = 0;
32         forever
33             #50 clk=~clk;
34     end
35
36     initial begin
37         load = 0; addr = 12'h00f; d = 16'h0000;
38         #100
39         load = 1; addr = 12'h001; d = 16'h1111;
40         #100 load = 0;
41         #100 addr = 12'h002; d = 16'h2222;
42         #100 load = 1;
43         #100 load = 1; addr = 12'h002; d = 16'h3333;
44     end
45 endmodule

```

仿真测试所用代码

 

行为级仿真和测试运行结果


4.4 stack 模块

```


23 module stack(clk, reset, load, push, pop, d, qtop, qnext);
24     parameter N = 8;                                //stack size
25
26     input  clk, reset, load, push, pop;
27     input  [15:0] d;
28     output [15:0] qtop, qnext;
29     reg    [15:0] q [0:N-1];
30
31     assign qtop = q[0];                                //stack top
32     assign qnext = q[1];                              //stack second
33
34     always @(posedge clk or negedge reset) //top data read&write
35     if(!reset)    q[0] <= 0;                        //clear
36     else if(load) q[0] <= d;                        //load data
37     else if(pop)  q[0] <= q[1];                      //pop_front move data
38
39     integer i;
40     always @(posedge clk or negedge reset) //internal process
41     for(i = 1; i < N-1; i = i + 1)
42     if(!reset)    q[i] <= 0;                        //clear all data
43     else if(push) q[i] <= q[i-1];                  //push_front
44     else if(pop)  q[i] <= q[i+1];                  //pop_front
45
46     always @(posedge clk or negedge reset) //edge process
47     if(!reset)    q[N-1] <= 0;                    //clear
48     else if(push) q[N-1] <= q[N-2];                //push_front
49     //else if(pop)  q[N-1] <= 0;                    //pop_front
50 endmodule
51

```


stack 模块实现所用 Verilog HDL 描述

 


根据上述代码得到的 RTL 级连接结构

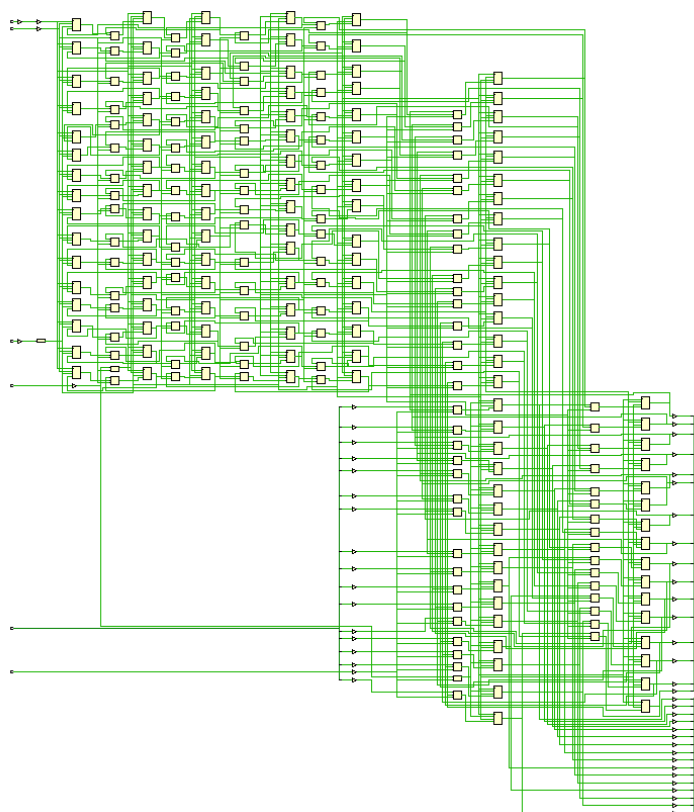

综合设计后的网表结构和内部映射关系

 

器件设计实现的结构图

 


结构图部分细节

```


23 module stack_tb;
24     reg clk, reset, load, push, pop;
25     reg [15:0] d;
26     wire [15:0] qtop, qnext;
27     stack0(.clk(clk), .reset(reset), .load(load), .push(push), .pop(pop), .d(d), .qtop(qtop), .qnext(qnext));
28
29     initial begin
30         clk = 0;
31         forever
32             #50 clk = ~clk;
33     end
34
35     initial begin
36         reset = 0; load = 0; push = 0; pop = 0;
37         d = 16'h0000;
38
39         #50 d = 16'h1111;
40         #100 reset = 1;
41         #100 load = 1;
42         #100 load = 0; push = 1;
43         #50 d = 16'h2222;
44         #150 load = 1; push = 0;
45         #100 load = 1; push = 1;
46         #50 d = 16'h3333;
47         #100 d = 16'h4444;
48         #100 load = 0; push = 0;
49         #100 pop = 1;
50         #300 reset = 0;
51     end
52 endmodule
53
54

```

仿真测试所用代码

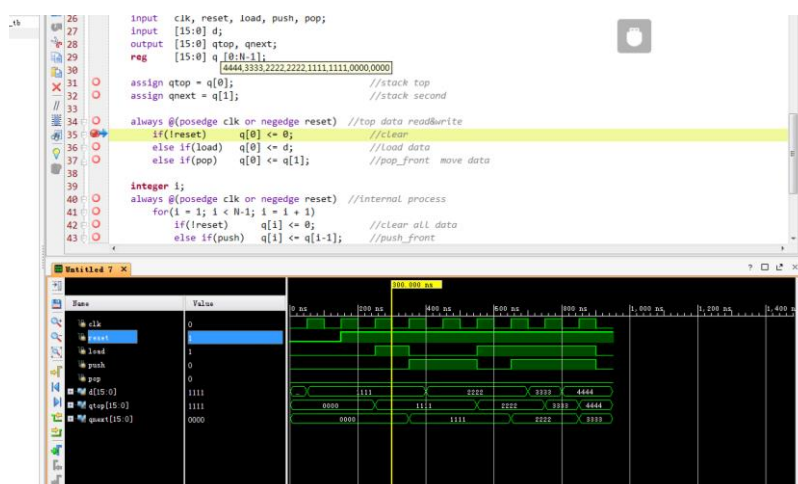

仿真过程中时刻元件运行情况

 

行为级仿真和测试运行结果

4.5 alu 模块

```


23 `include "defs.v"
24
25 module alu(a, b, f, s);
26
27     input  [15:0] a, b;
28     input   [4:0] f;
29     output [15:0] s;
30     reg    [15:0] s;
31     wire   [15:0] x, y;
32
33     assign x = a + 16'h8000;
34     assign y = b + 16'h8000;
35
36     always @(a or b or x or y or f)
37     case(f)
38         `ADD : s = b + a;
39         `SUB : s = b - a;
40         `MUL : s = b * a;
41         `SHL : s = b << a;
42         `SHR : s = b >> a;
43         `BAND : s = b & a;
44         `BOR : s = b | a;
45         `BXOR : s = b ^ a;
46         `AND : s = b && a;
47         `OR : s = b || a;
48         `EQ : s = b == a;
49         `NE : s = b != a;
50         `GE : s = y >= x;
51         `LE : s = y <= x;
52         `GT : s = y > x;
53         `LT : s = y < x;
54         `NEG : s = -a;
55         `BNOT : s = ~a;
56         `NOT : s = !a;
57         default : s = 16'hxxxx;
58     endcase
59 endmodule

```


alu 模块实现所用 Verilog HDL 描述

```
// detailed OP function
`define ADD      5'b00000 // 16'hF000
`define SUB      5'b00001 // 16'hF001
`define MUL      5'b00010 // 16'hF002
`define SHL      5'b00011 // 16'hF003
`define SHR      5'b00100 // 16'hF004
`define BAND     5'b00101 // 16'hF005
`define BOR      5'b00110 // 16'hF006
`define BXOR     5'b00111 // 16'hF007
`define AND      5'b01000 // 16'hF008
`define OR       5'b01001 // 16'hF009
`define EQ       5'b01010 // 16'hF00A
`define NE       5'b01011 // 16'hF00B
`define GE       5'b01100 // 16'hF00C
`define LE       5'b01101 // 16'hF00D
`define GT       5'b01110 // 16'hF00E
`define LT       5'b01111 // 16'hF00F
`define NEG      5'b10000 // 16'hF010
`define BNOT     5'b10001 // 16'hF011
`define NOT      5'b10010 // 16'hF012
```


alu 模块所使用助记符的定义

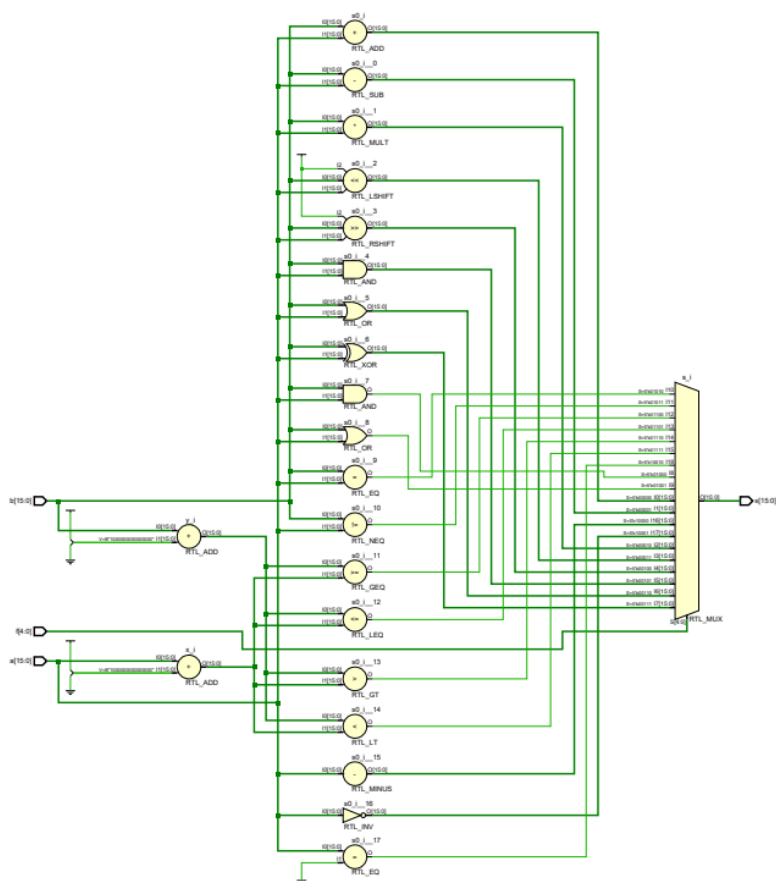

根据上述代码得到的 RTL 级连接结构

 

综合设计后的网表结构和内部映射关系

 

器件设计实现的结构图

```

22
23 module alu_tb;
24     reg    [15:0]  a,b;
25     reg    [ 4:0]  f;
26     wire   [15:0]  s;
27     integer i;
28     alu alu0(.a(a), .b(b), .f(f), .s(s));
29
30     initial begin
31         a = 16'h12EF;   b = 16'h0004;
32         f = 5'b0000;
33
34         # 100
35         for(i = 0; i < 15; i = i + 1)
36             #100      f <= f + 1'b1;
37     end
38 endmodule

```

仿真测试所用代码



行为级仿真和测试运行结果

4.6 综合测试设计 tinycpu

```

23 `include "defs.v"
24
25 module tinycpu(clk, reset, run, in, cs, pcout, irout, qtop, abus, dbus, out);
26
27     input  clk, reset, run;
28     input  [15:0] in;
29     output [ 2:0] cs;
30     output [15:0] irout, qtop, dbus, out;
31     output [11:0] pcout, abus;
32     wire   [15:0] qnext, ramout, aluout;
33     reg    [11:0] abus;
34     reg    halt,      cont,      pcinc,      push,      pop,
35           abus2pc,    dbus2ir,    dbus2qtop,  dbus2ram,  dbus2obuf, pc2abus,
36           ir2abus,    ir2dbus,    qtop2dbus,  alu2dbus,  ram2dbus,  in2dbus;
37
38     counter #(12) pc0(
39         .clk(clk),      .reset(reset),  .load(abus2pc),
40         .inc(pcinc),    .d(abus),       .q(pcout));
41     counter #(16) ir0(
42         .clk(clk),      .reset(reset),  .load(dbus2ir),
43         .inc(0),        .d(dbus),       .q(irout));
44     state state0(
45         .clk(clk),      .reset(reset),  .run(run),
46         .cont(cont),    .halt(halt),    .cs(cs));
47     stack stack0(
48         .clk(clk),      .reset(reset),  .load(dbus2qtop),
49         .push(push),    .pop(pop),      .d(dbus),
50         .qtop(qtop),    .qnext(qnext));
51     alu alu0(
52         .a(qtop),       .b(qnext),      .f(irout[4:0]),
53         .s(aluout));
54     ram #(16, 12, 4096) ram0(
55         .clk(clk),      .load(dbus2ram), .addr(abus[11:0]),
56         .d(dbus),       .q(ramout));
57     counter #(16) obuf0(
58         .clk(clk),      .reset(reset),  .load(dbus2obuf),
59         .inc(0),        .d(dbus),       .q(out));
60
61     // Bus Operation logic
62     always @(pc2abus or ir2abus or pcout or irout)
63         if(pc2abus)      abus <= pcout;      // PC -> ABus
64         else if(ir2abus)  abus <= irout[11:0]; // IR -> ABus
65         else              abus <= 12'hxxx;
66
67     assign dbus = ir2dbus  ? {{4{irout[11]}}, irout[11:0]} : 16'hzzzz; // up 4 bits extension
68     assign dbus = qtop2dbus ? qtop      : 16'hzzzz;
69     assign dbus = alu2dbus  ? aluout    : 16'hzzzz;
70     assign dbus = ram2dbus  ? ramout    : 16'hzzzz;
71     assign dbus = in2dbus   ? in        : 16'hzzzz;

```


```

73 always @(cs or irout or qtop)
74 begin
75     halt = 0;      pcinc = 0;      push = 0;      pop = 0;      cont = 0;
76     abus2pc = 0;   dbus2ir = 0;   dbus2qtop = 0; dbus2ram = 0; dbus2obuf = 0; pc2abus = 0;
77     ir2abus = 0;   ir2dbus = 0;   qtop2dbus = 0; alu2dbus = 0; ram2dbus = 0; in2dbus = 0;
78
79     if(cs == `FETCHA) // command in PC output to ABus
80     begin
81         pcinc = 1;
82         pc2abus = 1;
83     end
84     else if(cs == `FETCHB)
85     begin
86         ram2dbus = 1; // RAM <- ABus RAM -> DBus
87         dbus2ir = 1; // DBus -> IR
88     end
89     else if(cs == `EXECA)
90     case(irout[15:12]) // Choose command to be executed
91     `PUSHI: // push integer into stack
92     begin
93         ir2dbus = 1; // IR -> DBus
94         dbus2qtop = 1; // DBus -> StackTop
95         push = 1; // stack push
96     end
97     `PUSH: // push into stack from address
98     begin
99         ir2abus = 1; // IR -> ABus
100        cont = 1; // extra execute
101    end
102    `POP: // pop from stack
103    begin
104        ir2abus = 1; // IR -> ABus
105        qtop2dbus = 1; // StackTop -> DBus
106        dbus2ram = 1; // DBus -> RAM
107        pop = 1; // stack pop
108    end
109    `JMP: // jump to address
110    begin
111        ir2abus = 1;
112        abus2pc = 1;
113    end
114    `JZ: // jump if false
115    begin
116        if(qtop==0)
117        begin
118            ir2abus = 1;
119            abus2pc = 1;
120        end
121        pop = 1;
122    end
123    `JNZ: // jump if true
124    begin
125        if(qtop != 0)
126        begin
127            ir2abus = 1;
128            abus2pc = 1;
129        end
130        pop = 1;
131    end
132    `IN: // load from IN port
133    begin
134        in2dbus = 1;
135        dbus2qtop = 1;
136        push = 1;
137    end
138    `OUT: // output to OUT port
139    begin
140        qtop2dbus = 1;
141        dbus2obuf = 1;
142        pop = 1;
143    end


```

```
144     `OP:           // calculate
145     begin
146         alu2dbus = 1; // ALU -> DBus
147         dbus2qtop = 1; // DBus -> StackTop
148         if(irout[4]==0) pop = 1; // mono/binary op stack pop
149     end
150     default:
151         halt = 1;
152     endcase
153 else if(cs == `EXECB)
154     begin
155         if(irout[15:12]==`PUSH)
156             begin
157                 ram2dbus = 1; // RAM -> DBus
158                 dbus2qtop = 1; // DBus -> StackTop
159                 push = 1; // stack push
160             end
161         end
162     end
163 endmodule
```


实现所用 Verilog HDL 描述

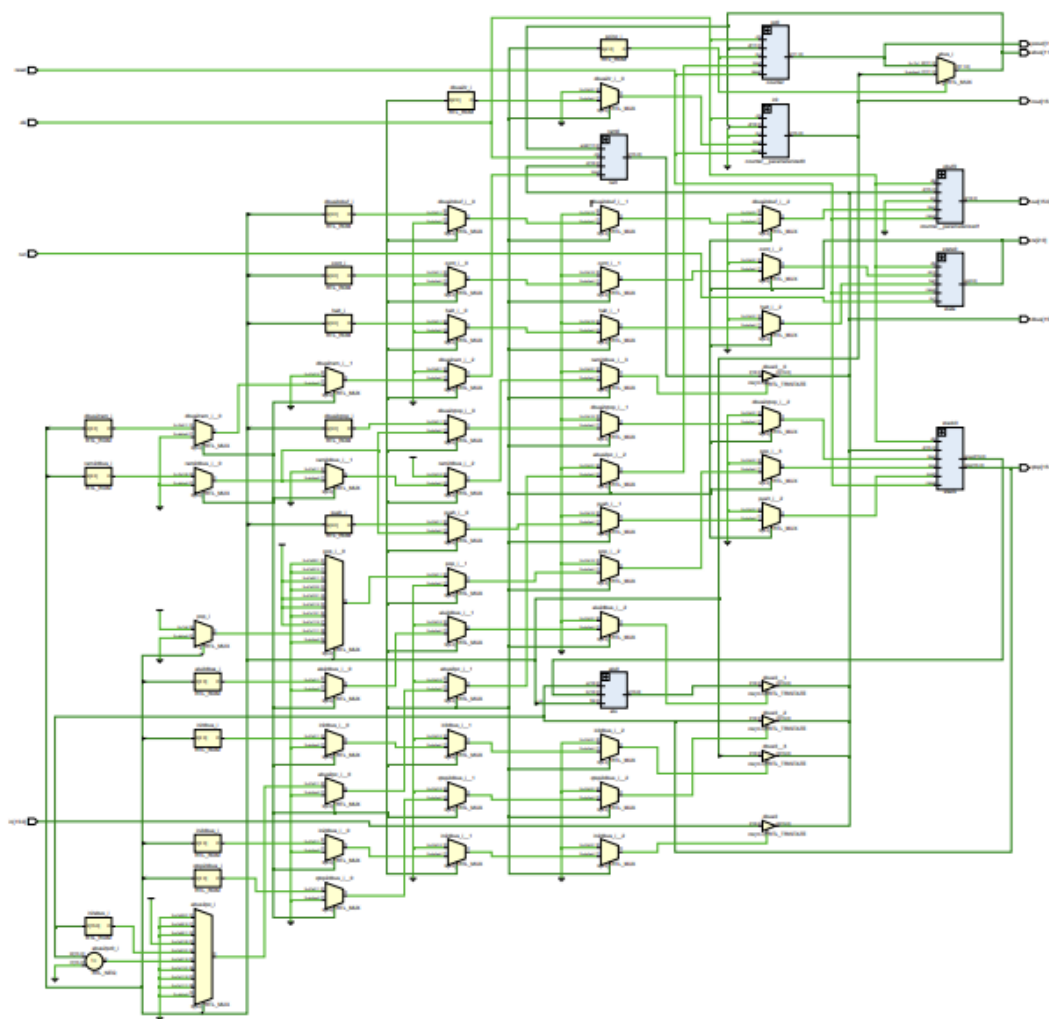


根据上述代码得到的 RTL 级连接结构

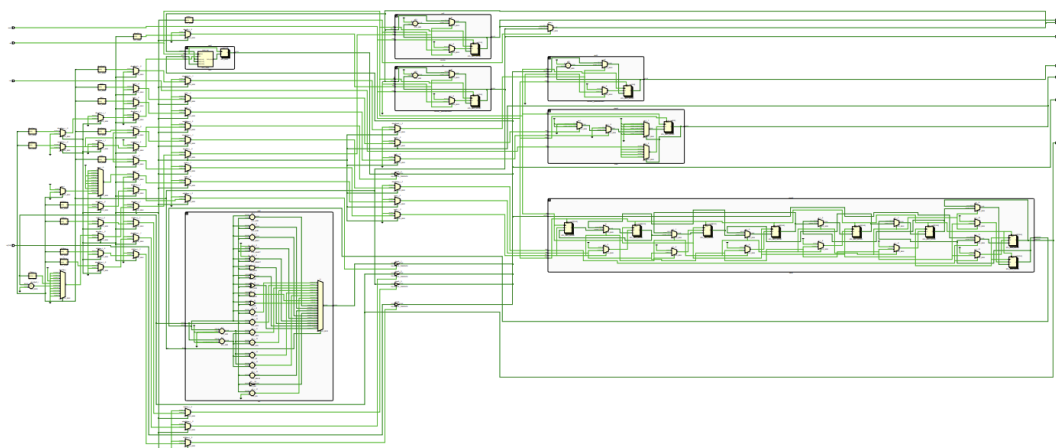


展开图

 


综合设计后的网表结构和内部映射关系

 

展开图

 

器件设计实现的结构图

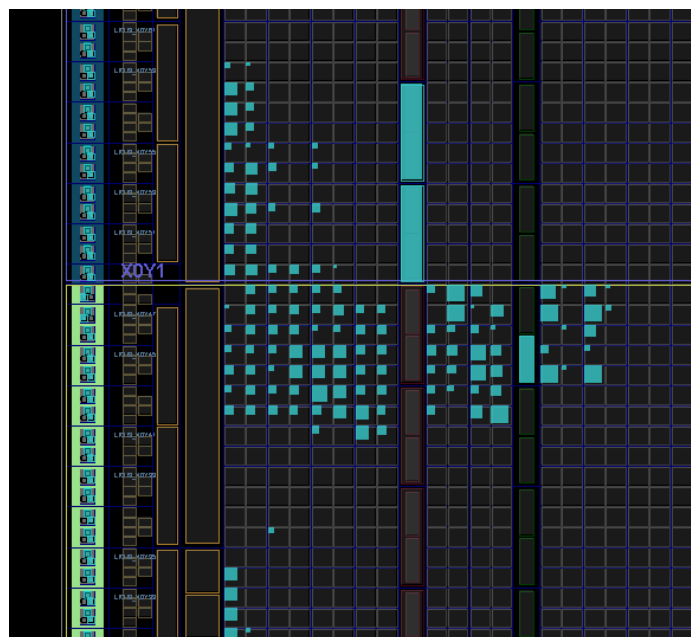

结构图部分细节

```

sim_1 > new > Tinycpu_tb_subtract.v
1  `timescale 1ns / 1ps
2  module tinycpu_tb;
3
4      reg    clk, reset, run;
5      reg    [15:0] in;
6      wire   [2:0] cs;
7      wire   [15:0] irout, qtop, dbus, out;
8      wire   [11:0] pcout, abus;
9
10     tinycpu tinycpu0(
11         .clk(clk),      .reset(reset), .run(run),
12         .in(in),        .cs(cs),      .pcout(pcout),
13         .irout(irout),  .qtop(qtop),  .abus(abus),
14         .dbus(dbus),    .out(out));
15
16     initial begin
17         clk=0;
18         forever #50 clk = ~clk;
19     end
20
21     initial begin
22         $dumpfile("tinycpu.vcd"); // saving path
23         $dumpvars(0, tinycpu_tb); // saving variable and depth
24         // where variable set
25         // run=0; in=3; reset=0;
26         // #100 run=1; reset=1;
27         // #100 run=0; in=7;
28
29         run=0; reset=0;
30         #100 run=1; reset=1;
31         #9000 run=0;
32
33         #9500 $finish; // saving finish
34     end
35
36 endmodule
37

```


仿真测试所用代码

```

23 module ram(clk ,load, addr, d, q);
24     parameter DWIDTH=16, AWIDTH=12, WORDS=4096;
25
26     input    clk, load;
27     input    [AWIDTH-1:0] addr;
28     input    [DWIDTH-1:0] d;
29     output   [DWIDTH-1:0] q;
30     reg      [DWIDTH-1:0] q;
31     reg      [DWIDTH-1:0] mem [WORDS-1:0];
32
33     always @(posedge clk)
34     begin
35         if(load)    mem[addr] <= d;        //write
36         q <= mem[addr];                    //output
37     end
38
39     integer i;
40     initial begin                                //set initial value
41         for(i = 0; i < WORDS; i = i+1)
42             mem[i] = 0;
43         // mem[12'h000] = 16'hD000;        // IN
44         // mem[12'h001] = 16'h2005;        // PUSH from RAM ADDRESS 5
45         // mem[12'h002] = 16'hF001;        // SUB
46         // mem[12'h003] = 16'hE000;        // OUT
47         // mem[12'h004] = 16'h0000;        // HALT
48         // mem[12'h005] = 16'h0003;        // cnst:3
49
50         // stack pop used var(s) after operation
51         mem[12'h000] = 16'h20F0;        // load var1 from RAM for comparion
52         mem[12'h001] = 16'h20F1;        // load var2 from RAM for comparion
53         mem[12'h002] = 16'h20F0;        // load var1 from RAM for swap
54         mem[12'h003] = 16'h20F1;        // load var2 from RAM for swap
55         mem[12'h004] = 16'hF00F;        // OP-LT
56         mem[12'h005] = 16'h6010;        // JNZ false then swap
57         //mem[12'h006] = 16'h3000;        // no need to pop comparison result
58
59         // output
60         mem[12'h006] = 16'hE000;        // pop smaller
61         mem[12'h007] = 16'hE000;        // pop bigger
62         mem[12'h008] = 16'h0000;        // HALT
63
64         // swap
65         //mem[12'h010] = 16'h3000;        // no need to pop comparison result
66         mem[12'h010] = 16'h30E0;        // bigger temporarily save to RAM
67         mem[12'h011] = 16'h30E1;        // smaller temporarily save to RAM
68         mem[12'h012] = 16'h20E0;        // bigger deeper
69         mem[12'h013] = 16'h20E1;        // smaller shallow
70         mem[12'h014] = 16'h4006;        // return
71
72         // variable for sort
73         mem[12'h0F0] = 16'h000F;        // cnst: 5
74         mem[12'h0F1] = 16'h0007;        // cnst: 9
75     end
76 endmodule
77


```

该仿真中 RAM 赋值

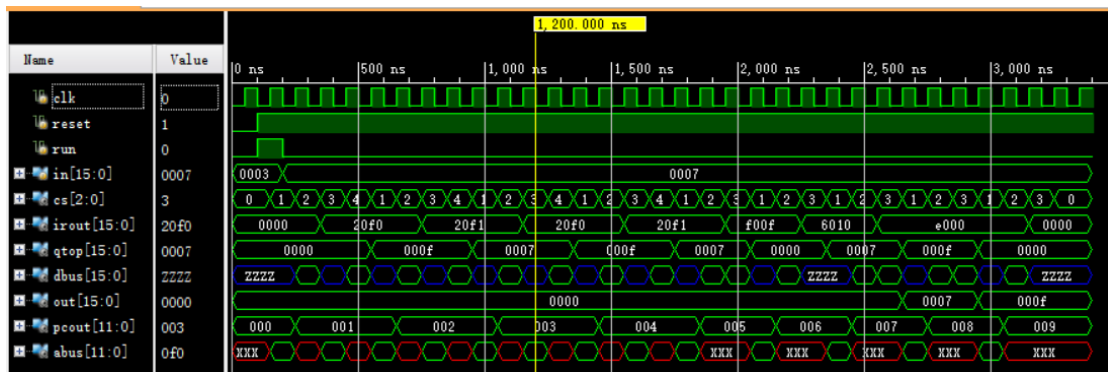

当内存中取值为 F 和 7 时排序行为级仿真和测试运行结果

out 在最后按从小到大顺序输出了 7、F

 

当内存中取值为 5 和 9 时排序行为级仿真和测试运行结果

out 在最后按从小到大顺序输出了 5、9

在此集成 CPU 的程序编写上，完成了一个简单的两个数字比大小并按从小到大的顺序输出的功能，重点麻烦在交换，需要明晰 alu 在进行二元计算后会自动 pop 出所使用的数据；了解 JNZ 跳转指令执行时同时会 pop 出所使用数据。了解栈内数据存储情况后便可利用内存进行数据交换。

5. 总结与讨论

本次实验中根据教师指点和研究学习，顺利完成了一个简易的 CPU，并用其成功运行了烧写在 RAM 中的数字排序输出功能。在此过程中深入了解了每一个简单的模块是如何数据交互、相互协作完成复杂任务的，花了很多时间学习理解，但是看到寥寥几行 Verilog 代码就能转变成庞大错综复杂的硬件结构，我感到震撼，但在现有芯片中显示所涉及使用部分时却仅微小部分被点亮，说明所有我做一切，仅仅是蹒跚学步，还是入门中的入门，同时意识到处理器制作的复杂之处；最终 CPU 运行产生的波形图如我所愿完成简单任务时觉得依然内心欢喜，颇有满足感，所作一切努力没有浪费，感谢您给予的这次实验机会，让我初步理解了处理器的基础结构、功能、运行流程。

在此过程中，经过思考我发现了一些设计不足/不满意的地方，比如：堆栈模块中并未定义空栈时 pop 边界行为，经过思考，我认为是在逻辑简化上做的取舍，边界判断会导致硬件的复杂和不必要的繁冗简陋，此些应当在软件编程时注意并避免，硬件资源珍贵，应尽量舍去非必须功能。此外在编写 RAM 程序时发现寄存器过少，逻辑运算结果于 stack 内原地完成，导致多个数据处理繁琐麻烦，需借用 RAM 暂存，无论是存储还是读取都会拖慢运行速度，以后应在此方面改进。综上，实验顺利完成，感谢您的讲授。